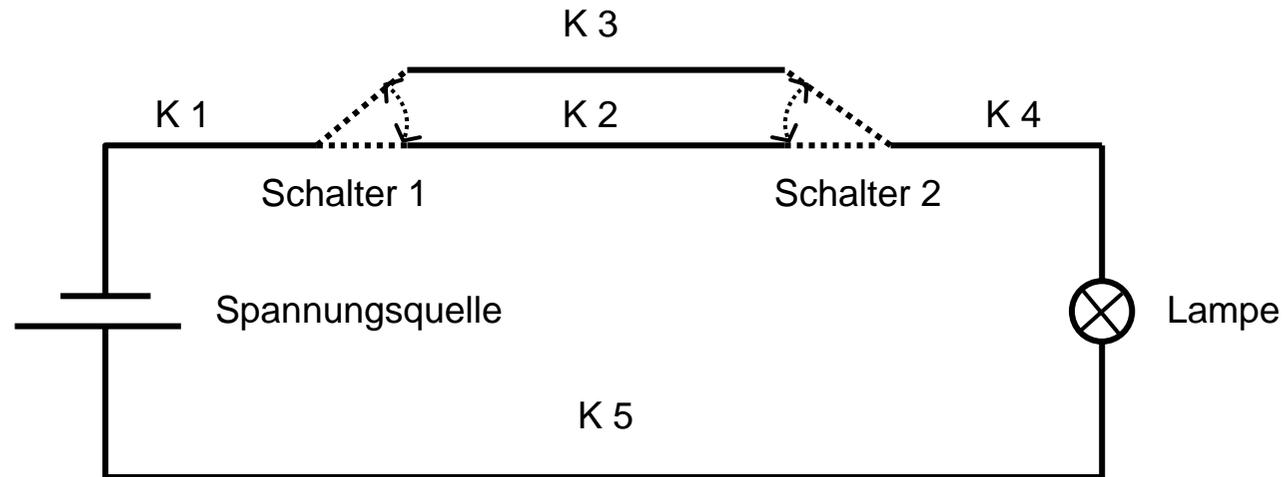


Hausaufgabe Vorlesung GKI 27.11.2008



Gegeben sei die oben dargestellte Wechselschaltung in der Hauselektrik.

Es wird folgende Beobachtung gemacht: Wenn Schalter 1 und Schalter 2 unten sind, leuchtet die Lampe nicht. Dann wird Schalter 1 nach oben geschaltet. Die Lampe leuchtet immer noch nicht. Dann wird Schalter 2 nach oben geschaltet. Jetzt leuchtet die Lampe.

- 1) Erklären Sie das Verhalten unter den unten genannten Annahmen.
- 2) Modellieren Sie die Komponenten mit Maßnahmen, Verhaltensmodi und dazugehörigen Regeln, damit Sie das eben dargestellte Verhalten beschreiben und die richtige Diagnose stellen können. Arbeiten Sie dabei aber nur so genau wie nötig!

Annahmen:

- 1) Die Lampe leuchtet im Normalfall genau dann, wenn es eine Spannungsdifferenz gibt zwischen den beiden Anschlusspolen. Wenn sie defekt ist, dann leuchtet sie nie.
- 2) Die Spannungsquelle liefert immer Strom. Sie kann nicht defekt sein.
- 3) Die Kabel leiten im Normalfall einen Spannungswert weiter. Wenn sie defekt sind, dann kann keine Beziehung zwischen den Spannungswerten vorhergesagt werden.
- 4) Die Schalter leiten im Normalfall einen Spannungswert zwischen den geschalteten Polen weiter. Sie können dadurch defekt sein, dass sie nicht die Pole verbinden, die sie laut Schalterstellung verbinden sollen. Zu unterscheiden ist, dass sie immer zum selben Pol schalten (2 Möglichkeiten) oder zu gar keinem Pol schalten (also immer offen sind).